

---

# Processorarchitektur


## Kapitel 1 - Wiederholung

M. Schölzel

---
 
## Kombinatorische Logik:

- Ausgaben hängen funktional von den Eingaben ab.




$$z_1 = f_1(x_1, \dots, x_n)$$

⋮

$$z_m = f_m(x_1, \dots, x_n)$$
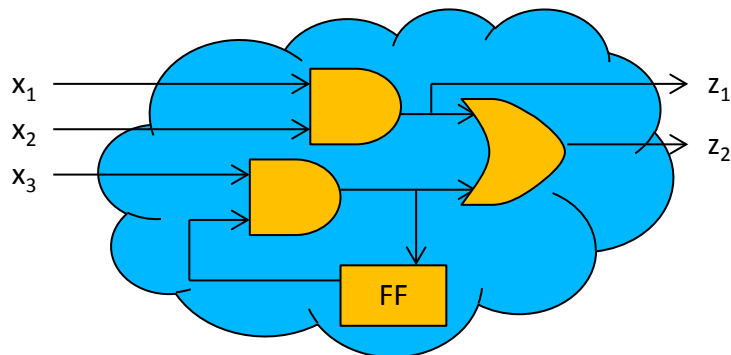
## Sequentielle Logik

- Keine funktionale Abhängigkeit von den Eingaben wegen internem Speicher




$$z_1 = f_1(FF_1, \dots, FF_k, x_1, \dots, x_n)$$

⋮


$$z_m = f_m(FF_1, \dots, FF_k, x_1, \dots, x_n)$$
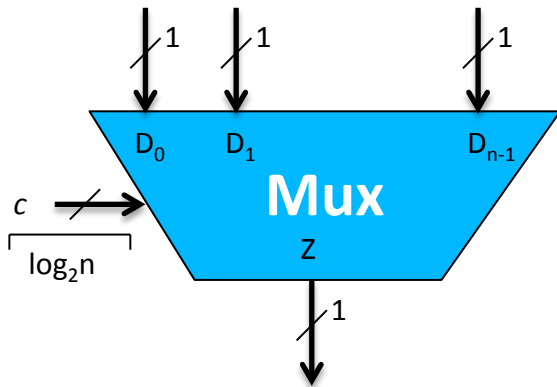
## Multiplexer (Beispiel für kombinatorische Logik)

- $D_i$  ... Dateneingänge (1 Bit)
- $Z$  ... Datenausgang (1 Bit)
- $c$  ... Steuereingang, kodiert binär eine Zahl von 0 bis  $n-1$
- Funktion des Multiplexers:  $Z(D_0, \dots, D_{n-1}, c) = D_c$





2:1-Multiplexer aus Grundgattern:

 

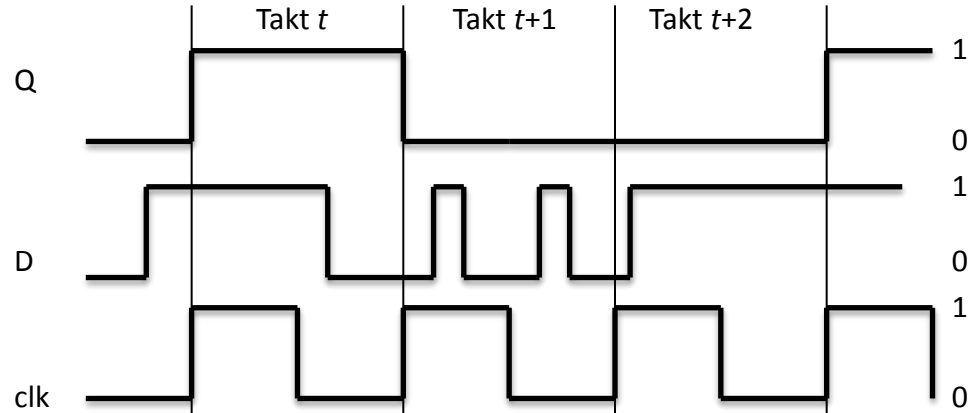
 
## Verhalten flankengesteuerte Flip-Flops (D-Flip-Flop)

- D ... Dateneingang
- Q ... Datenausgang
- clk ... Takteingang


  
## Verhalten zustandsgesteuerte Flip-Flops (D-Latch)


- D ... Dateneingang
- Q ... Datenausgang
- clk ... Takteingang



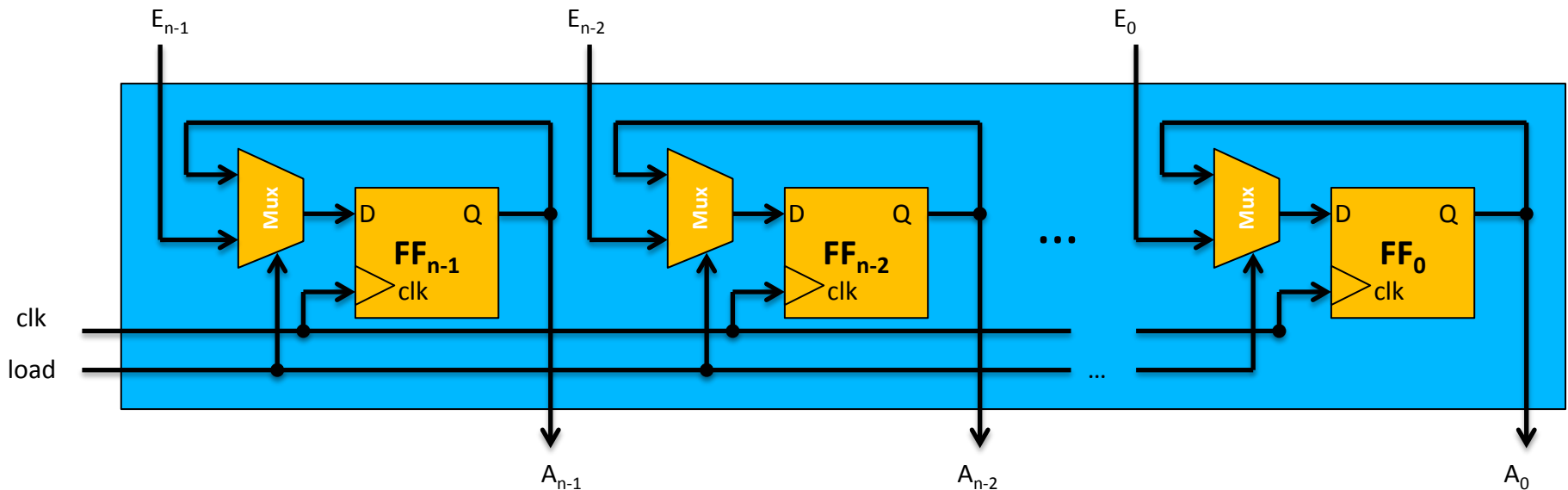
## Register

- Zum schnellen Speichern von  $n$  Binärwerten (z.B. in einem Prozessor)
- $E_{n-1}, \dots, E_0$  ... Dateneingänge
- $A_{n-1}, \dots, A_0$  ... Datenausgänge
- load ... Ladesignal
- Verhalten:

$$A(\text{clk}) = \begin{cases} A(\text{clk} - 1), & \text{falls } \text{load} = 0 \\ E(\text{clk} - 1), & \text{sonst} \end{cases}$$




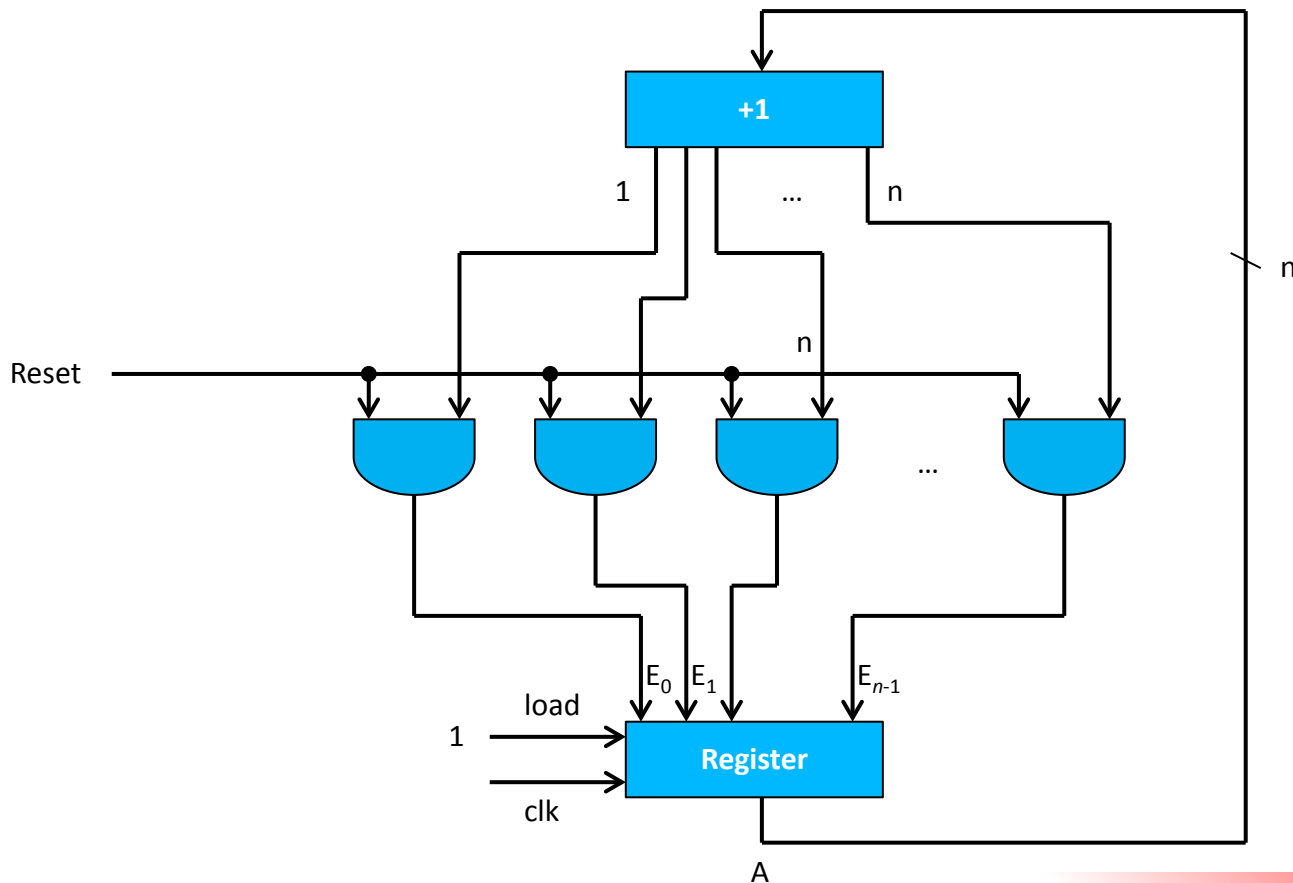- $n$ -Bit Zähler mit synchronem Reset (low-aktiv):



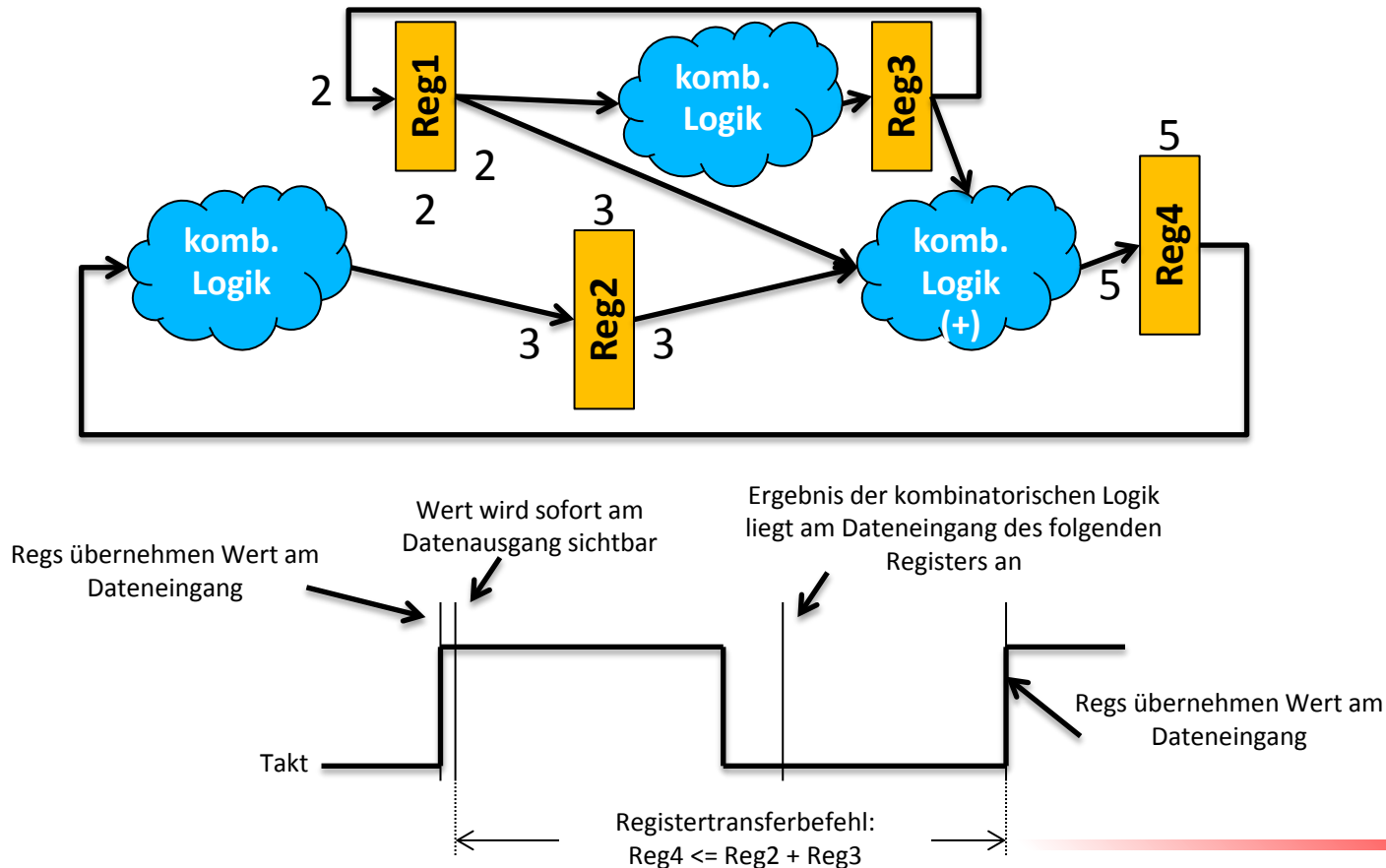
# Registertransferbefehle

Beschreiben die Änderung von Registerwerten innerhalb eines Taktes in einer Schaltung, die aus Registern und kombinatorischer Logik aufgebaut ist.



## Registertransferbefehle (Beispiel)

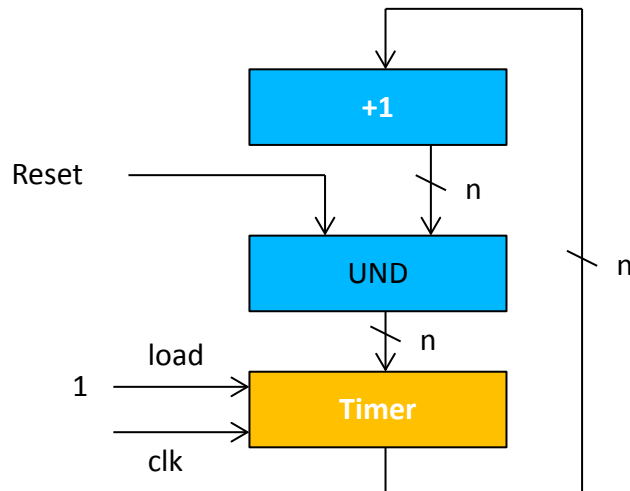

- ✓  $\text{Timer} \leq \text{Timer} + 1$
- ✓  $\text{Timer} \leq 0$
- ✗  $\text{Timer} \leq \text{Timer} - 1$
- ✗  $\text{Timer} \leq \text{Timer} + 2$
- ✗ if reset  $\text{Timer} \leq 0$  else  $\text{Timer} \leq \text{Timer} + 1$
- ✓ if reset  $\text{Timer} \leq \text{Timer} + 1$  else  $\text{Timer} \leq 0$



# Grundstruktur eines von-Neumann-Computers

Computer besteht aus

- Prozessor + Speicher + Ein-/Ausgabe

Speicher besteht aus

- Worten fester Länge und enthält Daten und Instruktionen im gleichen Speicher (von-Neumann-Architektur)


Prozessor besteht aus Rechenwerk und Steuerwerk

- Rechen- und Steuerwerk = Central Processing Unit (CPU)
- Im Program Counter (PC, Befehlszähler) steht die Speicheradresse der nächsten auszuführenden Instruktion
- Weitere Register im Rechenwerk, da Operationen mit Registern schneller ausführbar sind als mit Operanden, die sich im Speicher befinden


# Prinzip eines programmierbaren Prozessors

- PC enthält Speicheradresse des aktuellen Befehls
- Befehl von dieser Adresse aus dem Speicher in das Instruktionsregister (IR) holen
- PC auf Adresse des nächsten Befehls setzen
- Aktuellen Befehl im IR im Datenpfad ausführen
- Nächsten Befehl holen...
- Es ergibt sich folgende Verarbeitungsschleife:
  - Aktuellen Befehl in das IR holen und PC aktualisieren (FE)
  - Befehl im IR verarbeiten:
    - Operandenwerte laden (DE)
    - Operandenwerte verarbeiten (EX)
    - Ergebnis zurückschreiben (WB)


Und jetzt die Details...

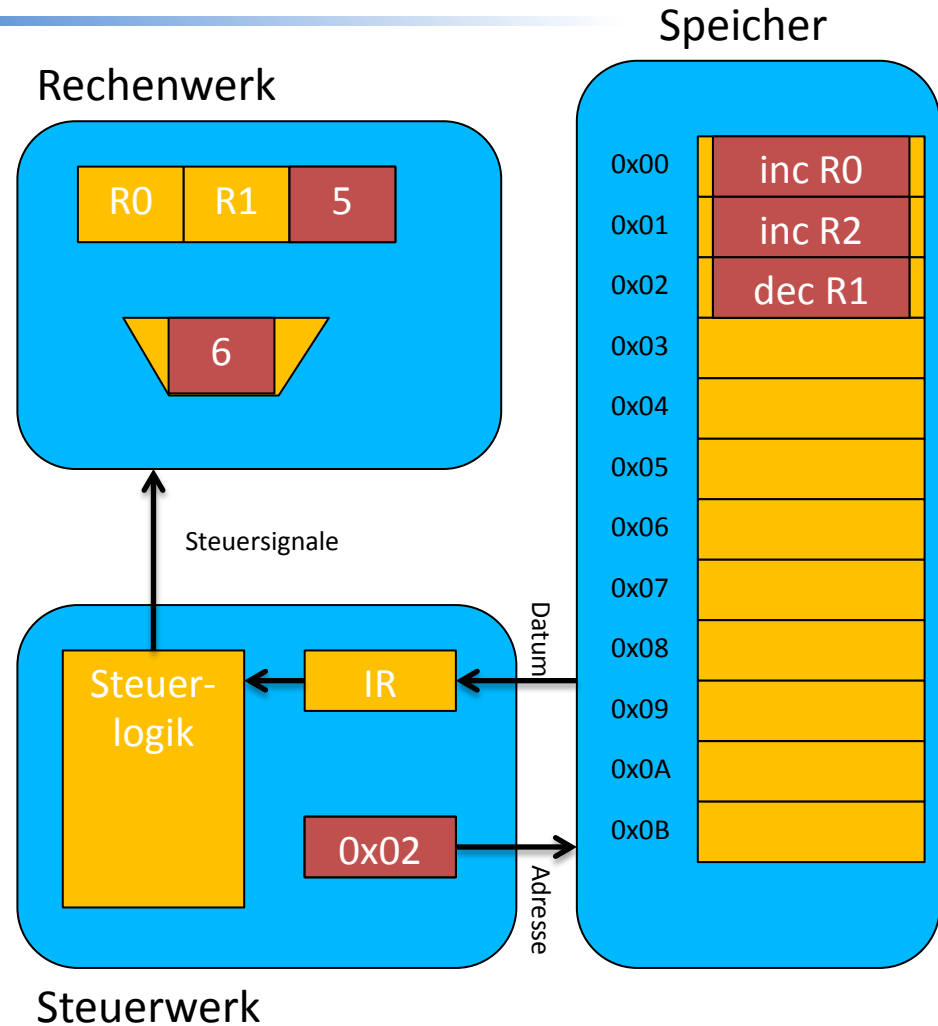

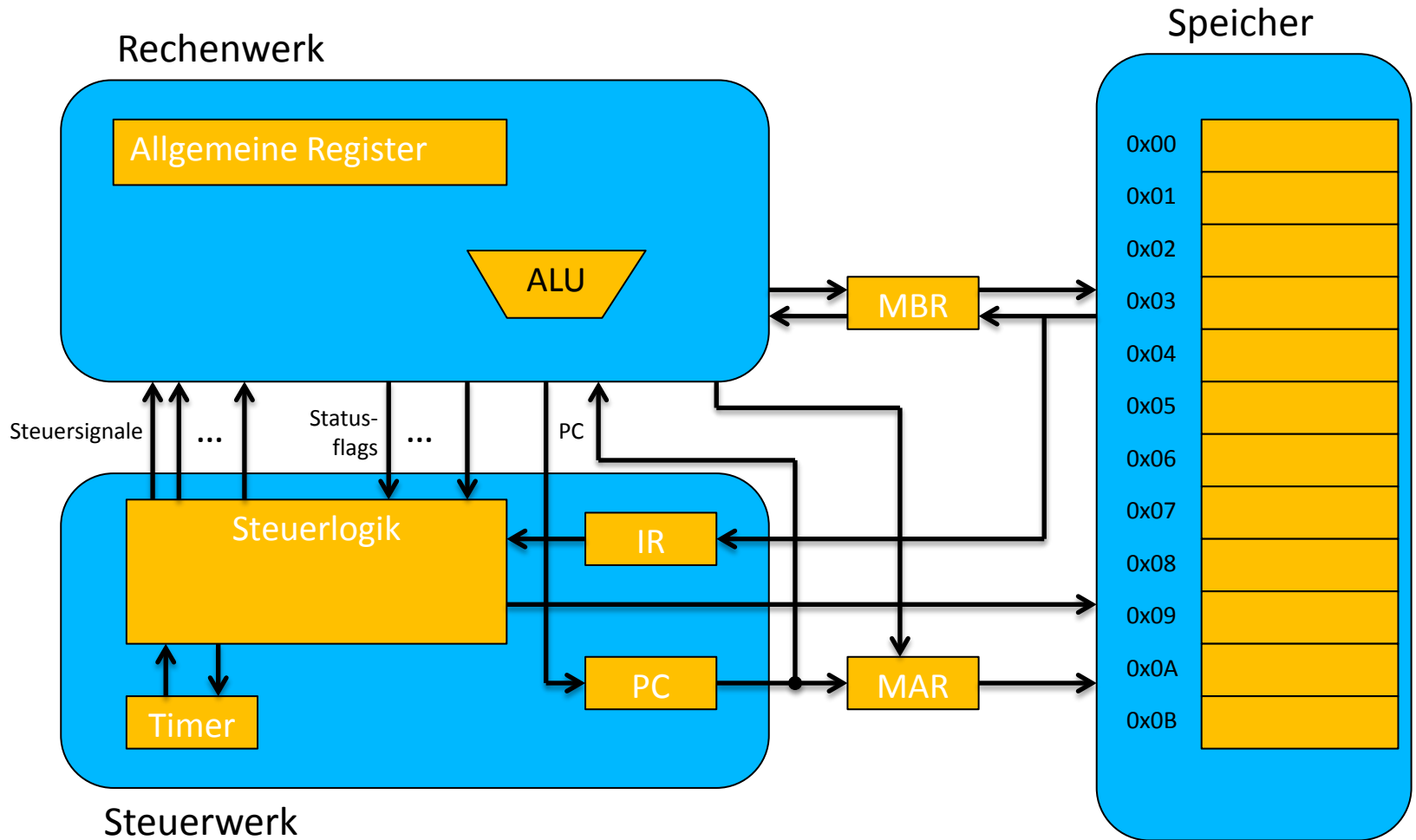
# Blockschaltbild eines einfachen Prozessors




# Takt 0: Befehl holen (MAR $\leq$ PC)

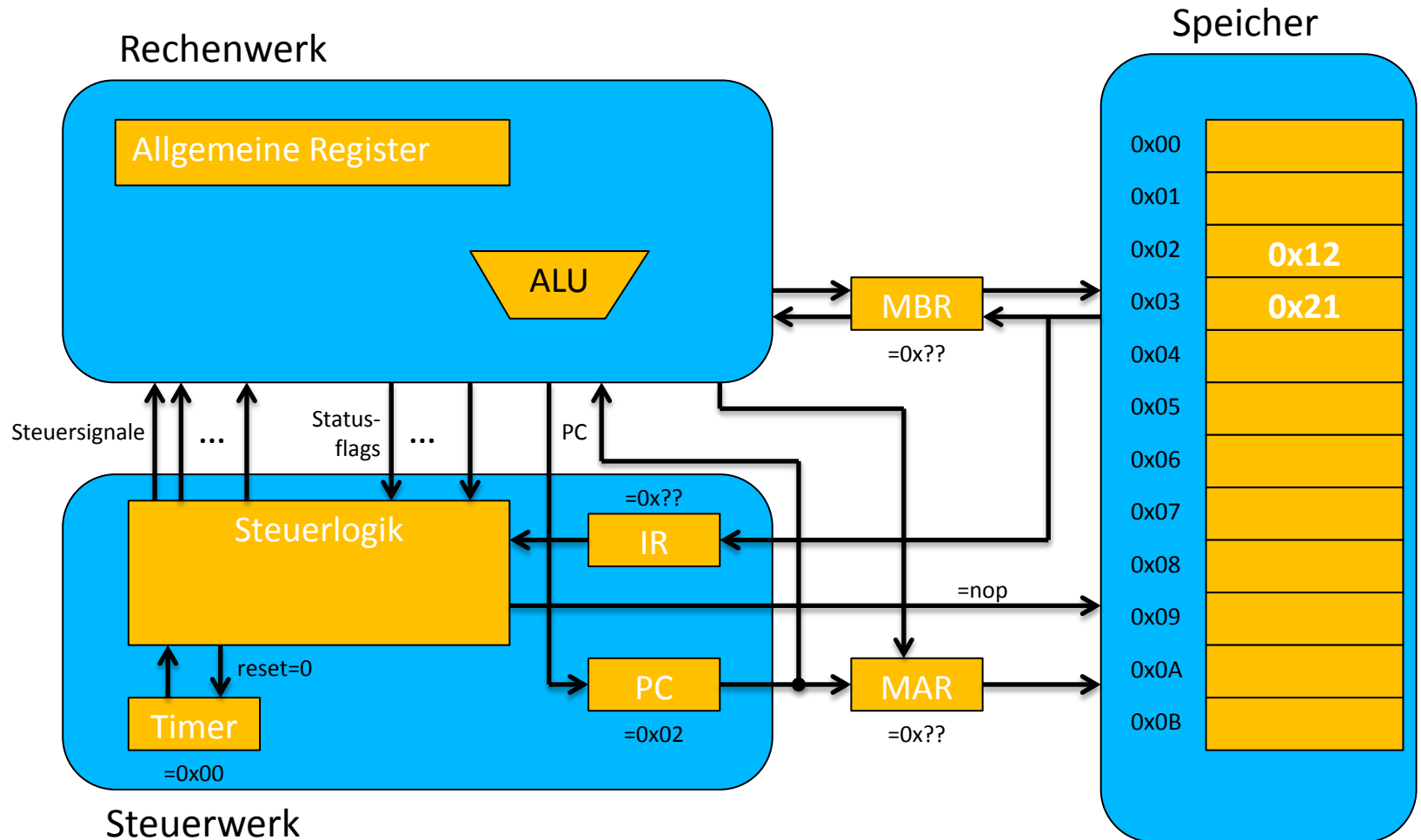

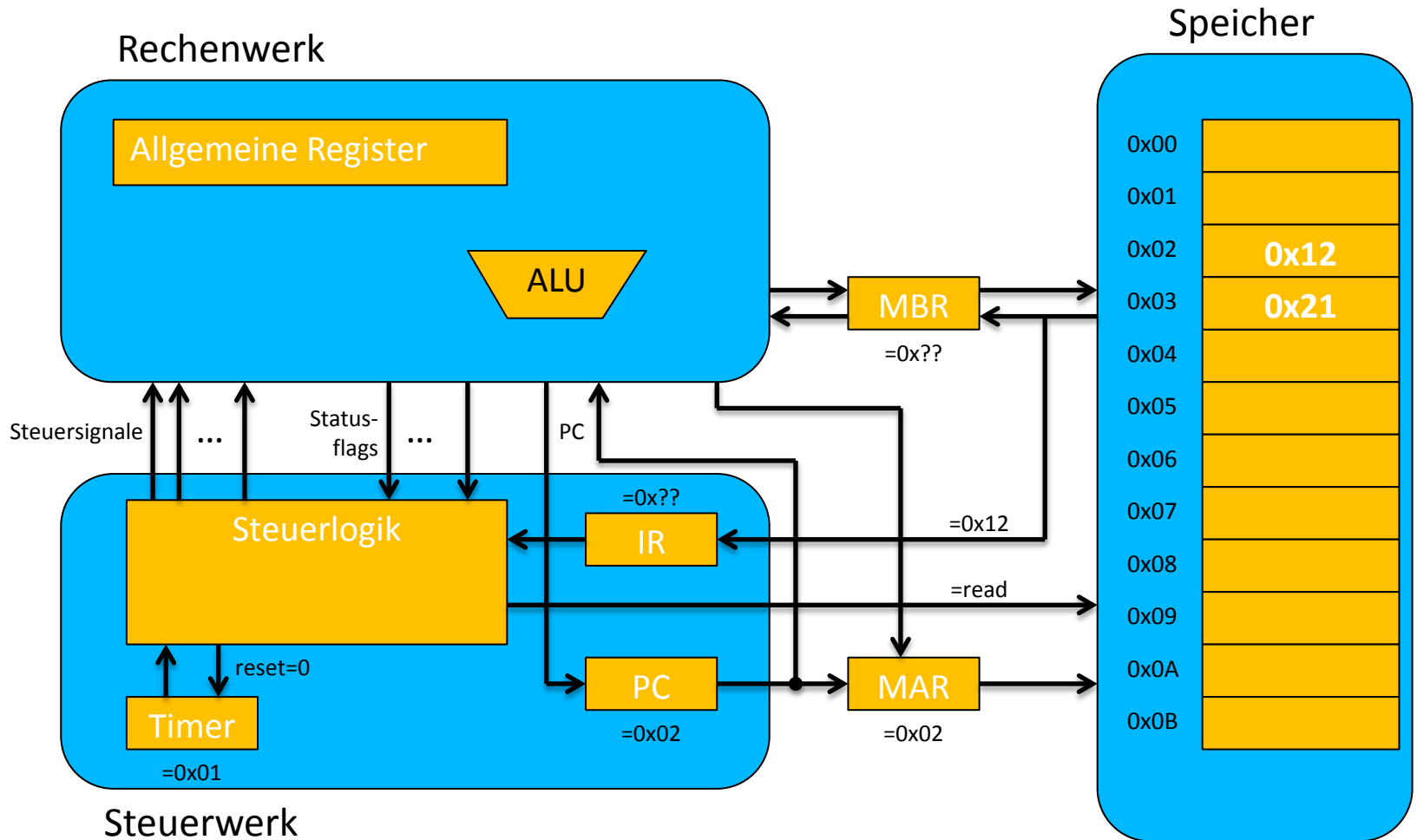
# Takt 1: Befehl holen ( $IR \leftarrow MEM[MAR]$ )


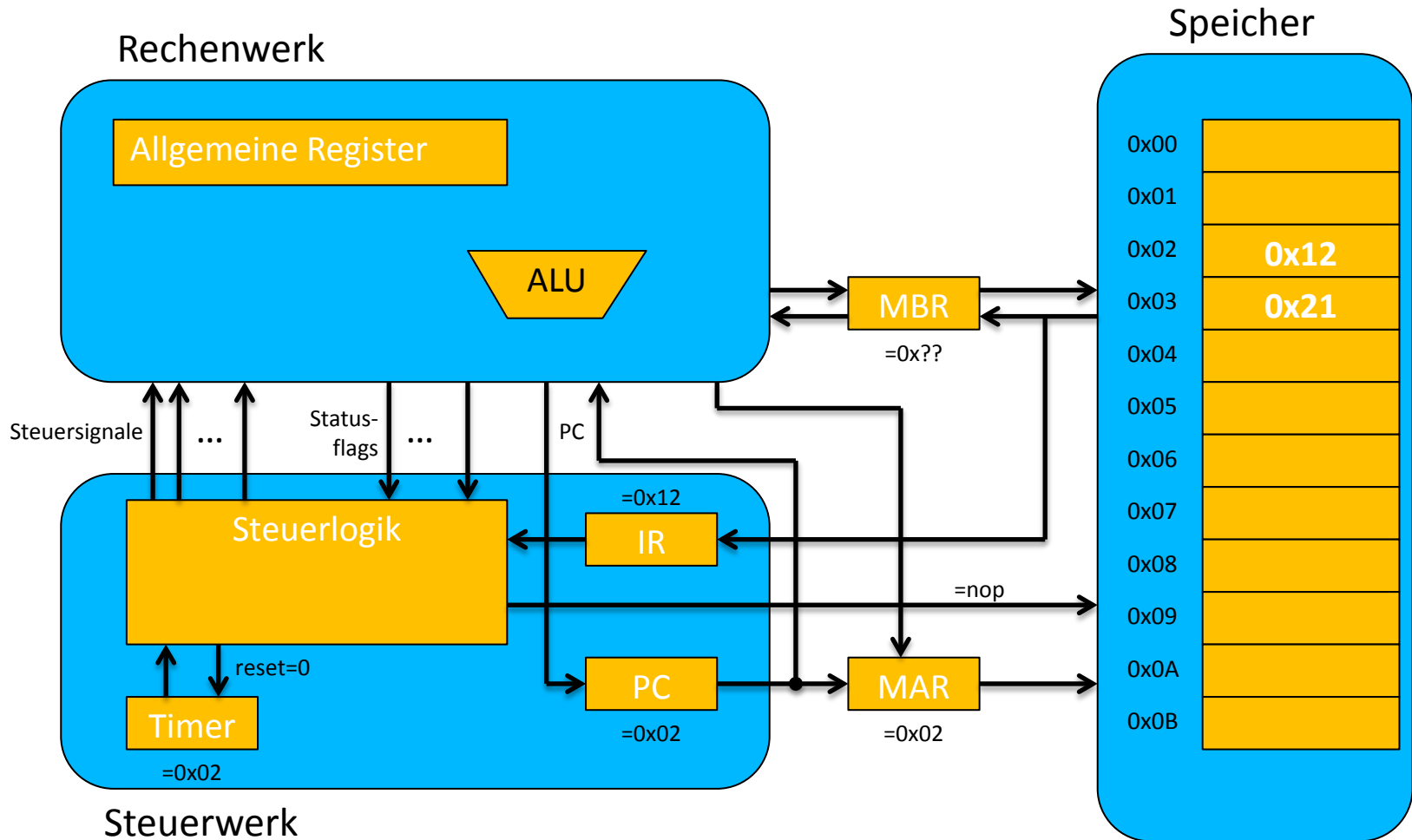
# Takt 2: Befehl holen ( $PC \leq PC + 1$ )



# Situation zu Beginn von Takt 3

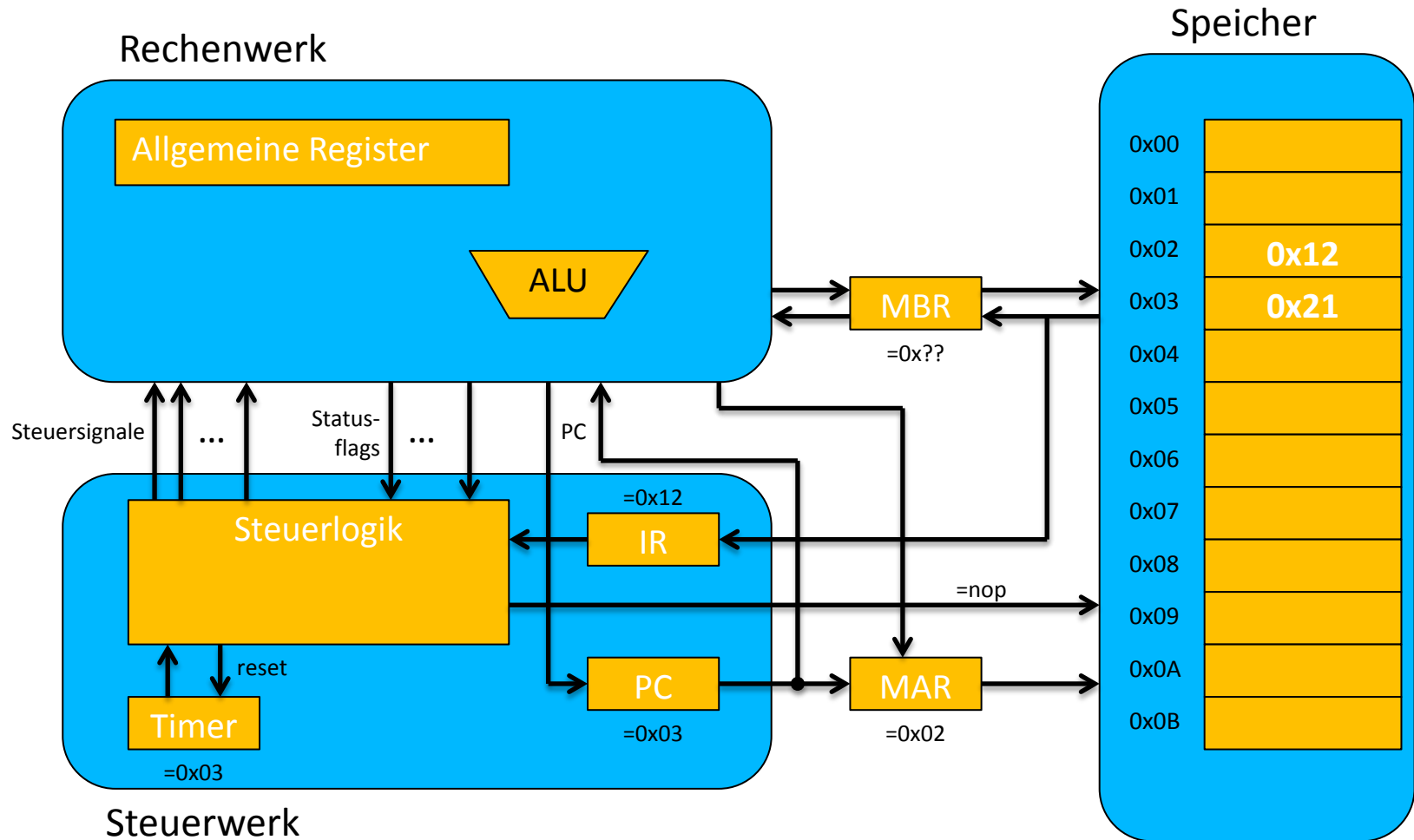


Ausgeführte Registertransferoperationen:

- Timer=0:  $MAR \leq PC$
- Timer=1:  $IR \leq MEM[MAR]$
- Timer=2:  $PC \leq PC + 1$

Danach befindet sich Befehlscode im IR

 Ab Takt 3 kann die Kontrolllogik abhängig vom **Timer** und dem **Befehlscode** den Datenpfad steuern




Im Folgenden Verfeinerung des Rechenwerkes


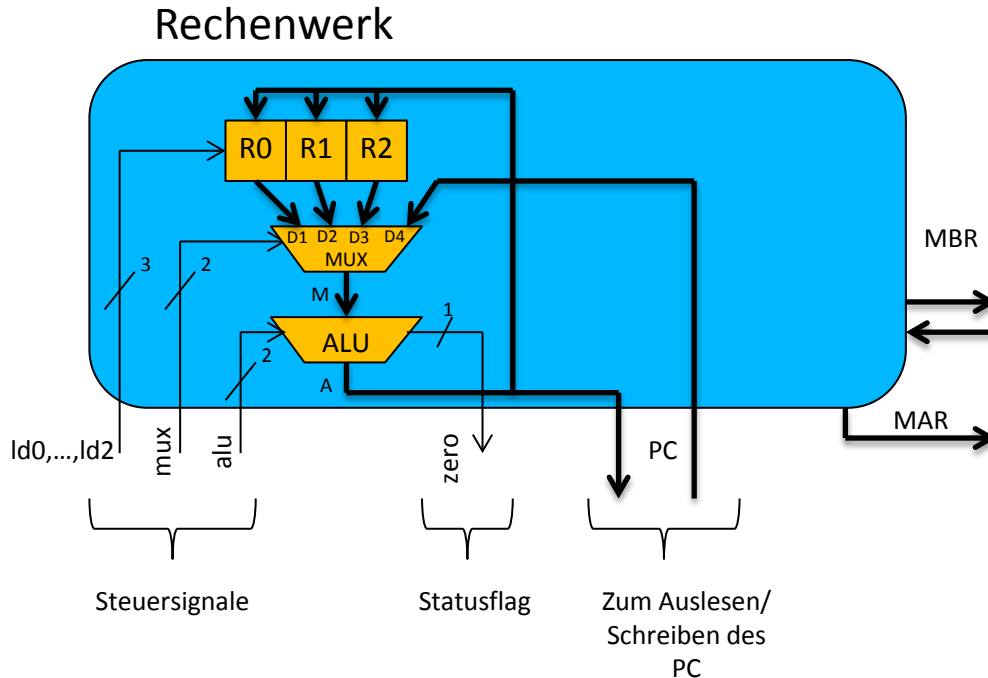
# Details Rechenwerk

Folgendes einfaches  
Rechenwerk wird verwendet:



Steuersignale legen Verhalten der  
Komponenten fest

MUX:

| Steuersignal <i>mux</i> | Ausgang <i>M</i> |
|-------------------------|------------------|
| 0                       | D1               |
| 1                       | D2               |
| 2                       | D3               |
| 3                       | D4               |

ALU:

| Signal <i>alu</i> | Ausgang  |                            |
|-------------------|----------|----------------------------|
|                   | <i>A</i> | <i>zero</i>                |
| 0<br>(test)       | <i>M</i> | 1, falls $M=0$<br>0, sonst |
| 1<br>(+1)         | $M+1$    | 0                          |
| 2<br>(-1)         | $M-1$    | 0                          |
| 3<br>(transfer)   | <i>M</i> | 0                          |


$R_i$ , mit  $0 \leq i \leq 2$ :

- $R_i(t+1) = R_i(t)$ , falls  $ld_i = 0$
- $R_i(t+1) = A$ , falls  $ld_i = 1$


# Kodierung für Inkrement/Dekrement

| Befehlscode im IR | Bedeutung      | Assemblersyntax |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 0x10              | $R0 \leq R0+1$ | inc R0          |
| 0x11              | $R1 \leq R1+1$ | inc R1          |
| 0x12              | $R2 \leq R2+1$ | inc R2          |
| 0x20              | $R0 \leq R0-1$ | dec R0          |
| 0x21              | $R1 \leq R1-1$ | dec R1          |
| 0x22              | $R2 \leq R2-1$ | dec R2          |
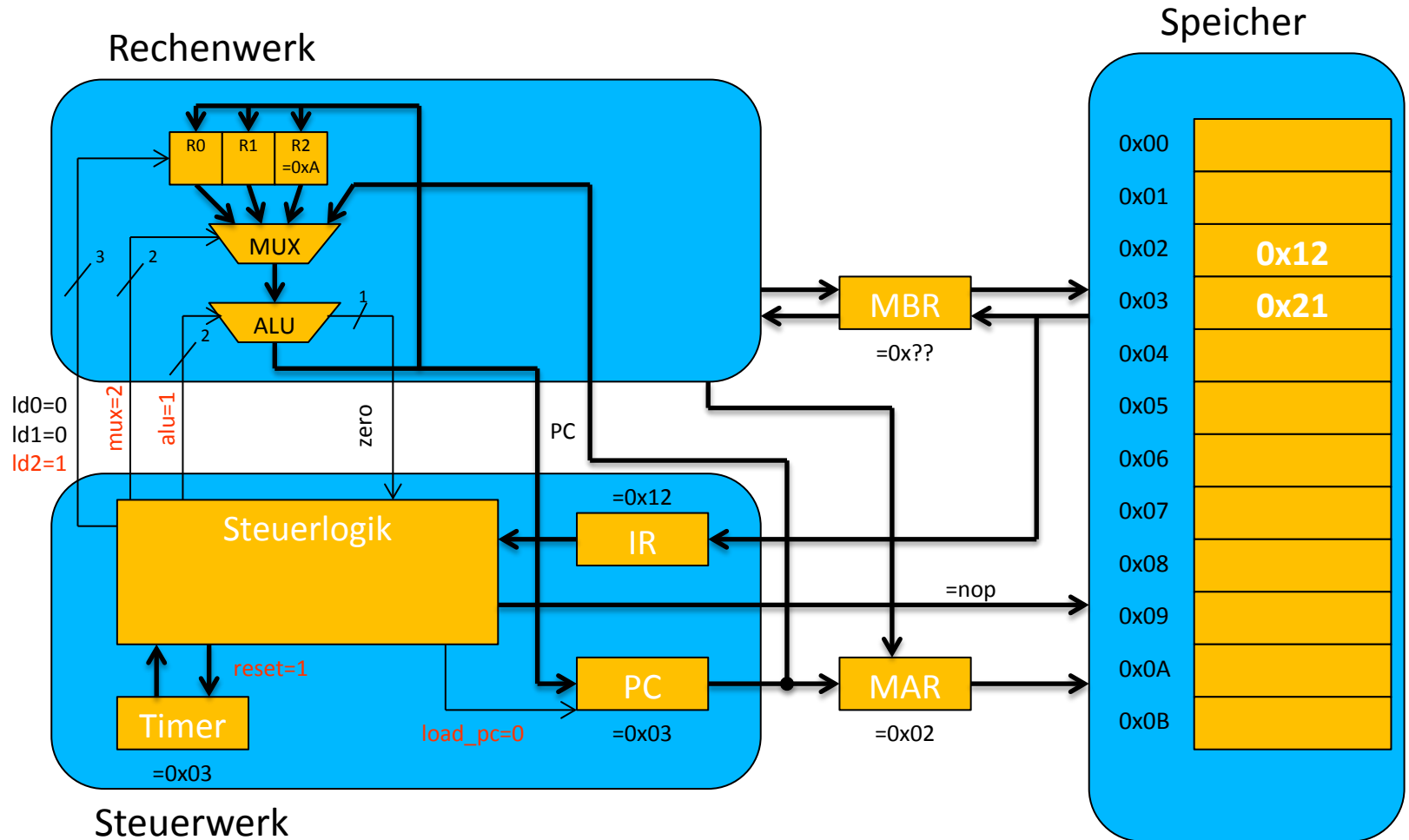
# Takt 3: Befehl im IR verarbeiten ( $R2 \leq R2 + 1$ )


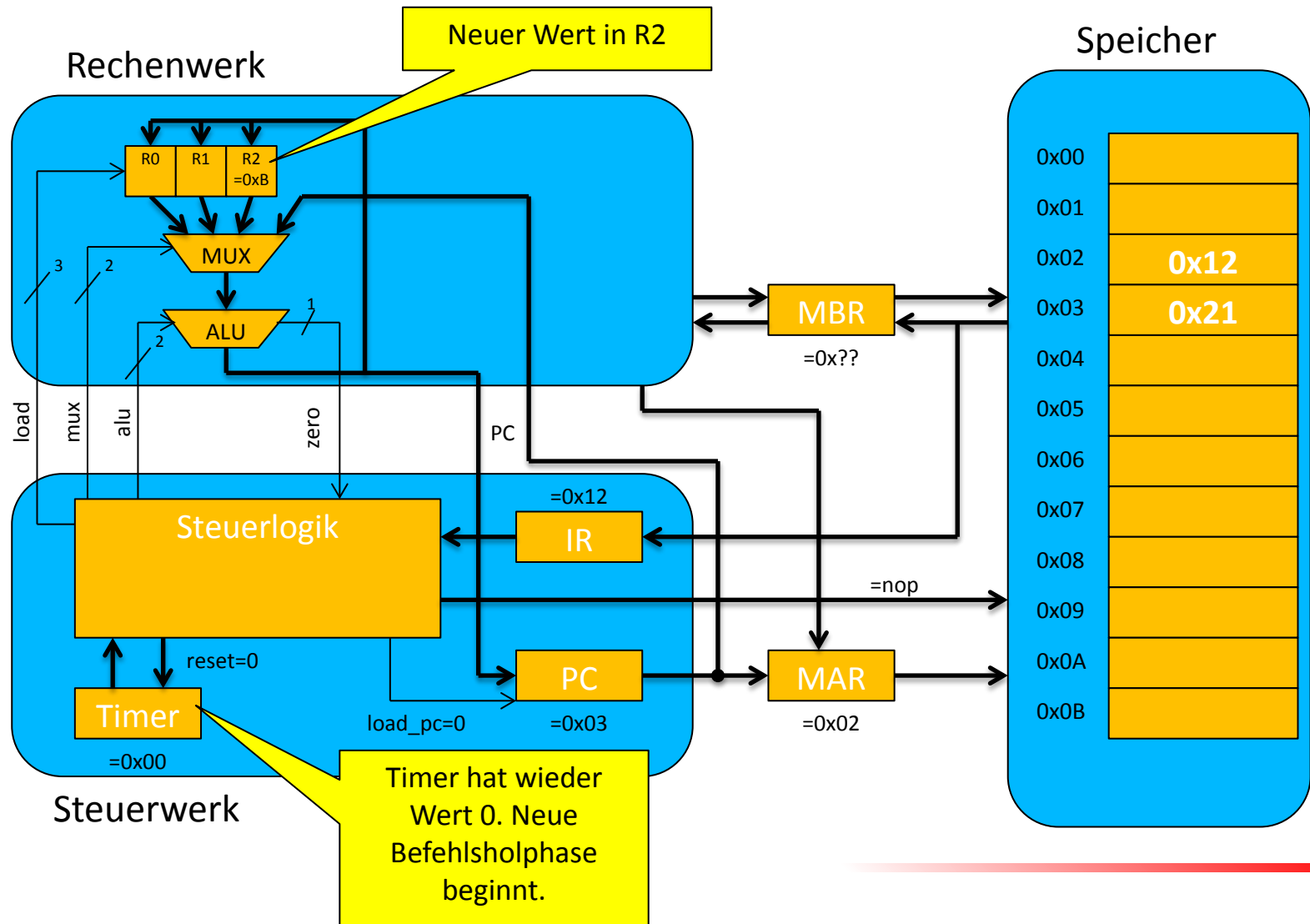
# Situation zu Beginn von Takt 4 = Takt 0



- Sie sollten mit folgenden Begriffen und Konzepten vertraut sein:
  - Kombinatorische / Sequentielle Logik
  - Verhalten Latch / Flip-Flop
  - Register-, Zählerimplementierung (Feedback)
  - Registertransferbefehle
  - Befehlsverarbeitung von-Neumann-Computer
    - Steuerwerk
    - Rechenwerk